

# Přednáška č. 4:

## Stejnosměrné obvody

### Obsah

- 1 Stacionární ustálený stav (S.U.S.)  
2 Analýza obvodů ve S.U.S.

	3 Metoda uzlových napětí	18
2	4 Výpočetní příklady	31
	5 Literatura	38

# 1 Stacionární ustálený stav (S.U.S.)


- Aktivní obvodové prvky (zdroje) mají konstantní průběh napětí/proudu v čase
- Konstantní napětí značíme  $U$ , konstantní proud značíme  $I$

## Chování základních pasivních dvojpólů při S.U.S

- Rezistor o odporu  $R$ 
  - platí Ohmův zákon  $U = R \cdot I$
  - pro rezistor platí vždy (nezávisle na časovém charakteru  $U, I$ )

- Induktor (cívka) o indukčnosti  $L$ 
  - platí  $u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = L \frac{I_L}{dt} = 0$  (protože proudy i napětí jsou konstantní)
  - induktor se ve stejnosměrném obvodu chová jako zkrat ( $U = 0$  a  $I = \text{konst.}$ )
- Kapacitor (kondenzátor) o kapacitě  $C$ 
  - platí  $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = C \frac{U_C}{dt} = 0$  (protože proudy i napětí jsou konstantní)
  - kapacitor se ve stejnosměrném obvodu chová jako rozpojený obvod ( $I = 0$  a  $U = \text{konst.}$ )

L

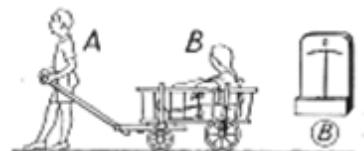

A ist unbewegt: B ist unbewegt.  
(Stromkreis (A) ist offen,  
kein Induktionsstrom in (B).)



A fährt an: B fällt nach hinten.  
(Stromschließen von Stromkreis (A)  
Induktionsstrom im Stromkreis (B)).




A fährt weiter: B unbewegt.  
(Stromkreis (A) bleibt geschlossen,  
kein Strom im Stromkreis (B)).



A hält an: B fällt nach vorne

C

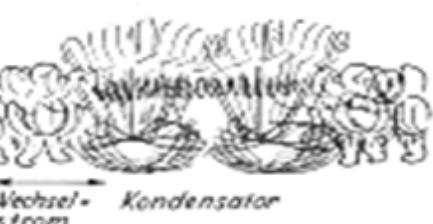


## 2 Analýza obvodů ve S.U.S.

Vše vychází z Ohmova zákona  $R = \frac{U}{I}$

- Metoda postupného zjednodušování (sériové a paralelní řazení odporů)
- Dělič napětí
- Dělič proudu
- Metoda superpozice
- Theveninův a Nortonův teorém
- Transfigurace trojúhelník/hvězda

## Sériové a paralelní řazení prvků

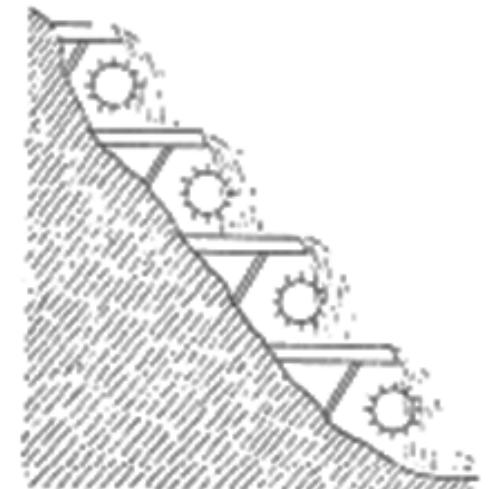


- Sériové řazení (*za sebou*, sériově, v sérii)

- Definice: 2 prvky jsou v sérii, teče-li jimi stejný proud a celkové napětí na nich je součtem dílčích napětí
- tj.  $I_1 = I_2$  a  $U_{12} = U = U_1 + U_2$
- Topologicky: 2 prvky jsou v sérii, jsou-li bezprostředně za sebou a do uzlu mezi prvky neústí žádná další větev (kromě 2 větví odpovídajících 2 sériovým prvkům)


- Paralelní řazení (*vedle sebe, paralelně*)

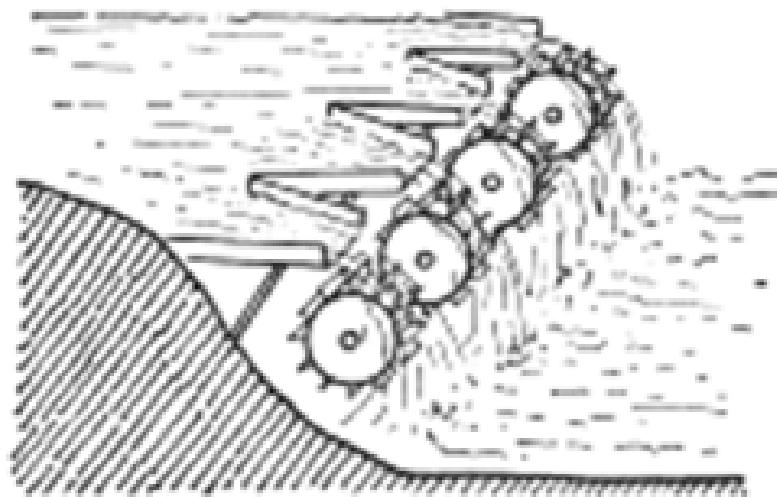- Definice: 2 prvky jsou zapojeny paralelně, je-li na nich stejné napětí a jejich celkový proud je součtem dílčích proudů
- tj.  $U_1 = U_2$  a  $I_{12} = I = I_1 + I_2$
- Topologicky: 2 prvky jsou paralelně, jsou-li začátky a konce obou prvků vodivě spojeny




## Sériové a paralelní řazení rezistorů

- Sériové řazení rezistorů

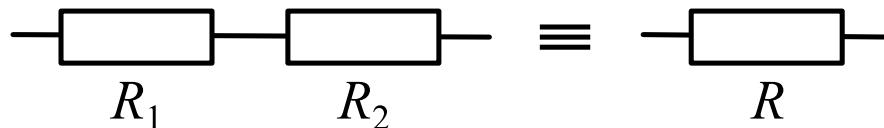


$$R = R_1 + R_2$$

- Paralelní řazení rezistorů

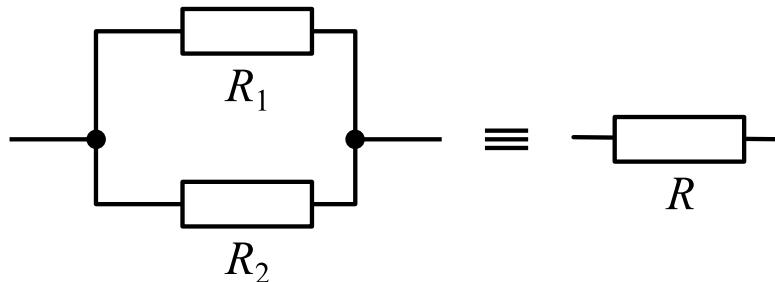

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

## Dělič napětí

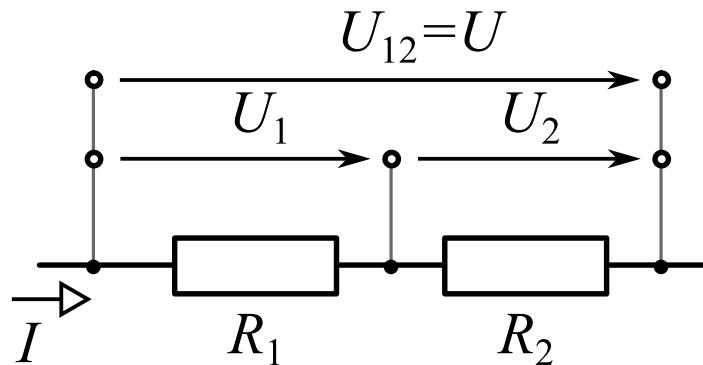


- je část obvodu, kterou tvoří sériově řazené rezistory  $R_1$  a  $R_2$
- je vztah pro výpočet dílčího napětí z celkového napětí

Pro rezistory v sérii platí:  $I_1 = I_2$ ,  $U_{12} = U = U_1 + U_2$

$$\text{Odvodíme } \frac{U_1}{U} = \frac{U_1}{U_1+U_2} = \frac{R_1 \cdot I}{R_1 \cdot I + R_2 \cdot I} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

- Výsledné vztahy:  $\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$      $\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

## Dělič proudu

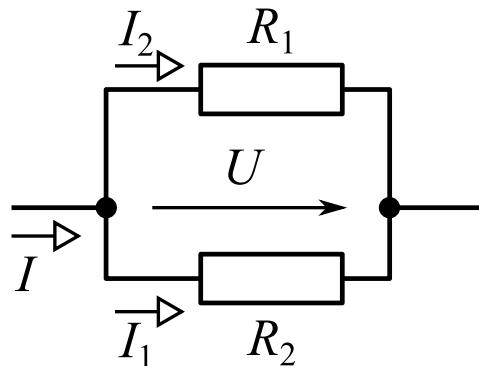

- je část obvodu, kterou tvoří paralelně řazené rezistory  $R_1$  a  $R_2$
- je vztah pro výpočet dílčího proudu z celkového proudu

Pro rezistory paralelně platí:  $U_1 = U_2, I_{12} = I = I_1 + I_2$

$$\text{Odvodíme } \frac{I_1}{I} = \frac{I_1}{I_1+I_2} = \frac{\frac{U}{R_1}}{\frac{U}{R_1}+\frac{U}{R_2}} = \frac{\frac{U}{R_1}}{\frac{R_2\cdot U + R_1\cdot U}{R_1\cdot R_2}} = \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

- Výsledné vztahy:  $\frac{I_1}{I} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$      $\frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

## Metoda postupného zjednodušování

- Použitelnost:
  - pro výpočet dílčích napětí/proudů v nejjednodušších obvodech (maximálně 1 zdroj, jednodušší konfigurace rezistorů)
- Postup:
  - Pohledem na obvod zjistíme které odpory jsou v sérii a které paralelně (pozor, může se stát, že nic nebude ani v sérii ani paralelně - pak je třeba počítat jinou metodou).

- Postupné zjednodušování obvodu: postupně nahradíme sériové odpory náhradním odporem  $R = R_1 + R_2$  a odpory paralelně náhradním odporem  $R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ , tak postupně vznikají čím dál jednodušší meziobvody, až nakonec vznikne obvod s jediným zdrojem a rezistorem.
- Zpětné dopočítávání chybějících hodnot: pokud chceme určit nějaké dílčí napětí/proud, vracíme se zpět přes jednotlivé meziobvody až do původního (výchozího, složitého) obvodu a ve všech meziobvodech pomocí Ohmova zákona dopočítáme chybějící hodnoty (proud nebo napětí).

## Metoda superpozice

- Použitelnost:
  - pro výpočet dílčích napětí/proudů v obvodech s více zdroji.
  - Princip je použitelný v obvodech s libovolným napájením (nejen v obvodech ve S.U.S.), ovšem pouze v lineárních obvodech (všechny obvodové prvky musí být lineární).
- Postup:
  - Úlohu výpočtu určitého napětí  $U_?$  nebo proudu  $I_?$  rozdělíme na tolik dílčích úloh, kolik je v obvodu zdrojů (necht' je jich  $n$ ).

- Každá dílčí ( $k$ -tá) úloha potom bude obvod s jediným zdrojem, přičemž všechny ostatní zdroje vyřadíme:
    - \* Vyřazení zdroje napětí - nahradíme jej zkratem příslušné větve ( $U = 0$ ).
    - \* Vyřazení zdroje proudu - nahradíme jej rozpojením příslušné větve ( $I = 0$ ).
  - Pro každou dílčí ( $k$ -tou) úlohu spočítáme příspěvek dílčího napětí  $U_{?k}$  nebo proudu  $I_{?k}$  (metodou postupného zjednodušování, pomocí děliců, nebo i jinak).
  - Napětí  $U_?$  nebo proud  $I_?$  původní úlohy získáme jako součet výsledků dílčích úloh  $U_? = \sum_{k=1}^n U_{?k}$  resp.  $I_? = \sum_{k=1}^n I_{?k}$ . Dbáme na polaritu.
-



## Transfigurace hvězda-trojúhelník, trojúhelník-hvězda

- Použitelnost:

- jako dílčí krok pro výpočet napětí/proudů v určitých typech obvodů

- Princip

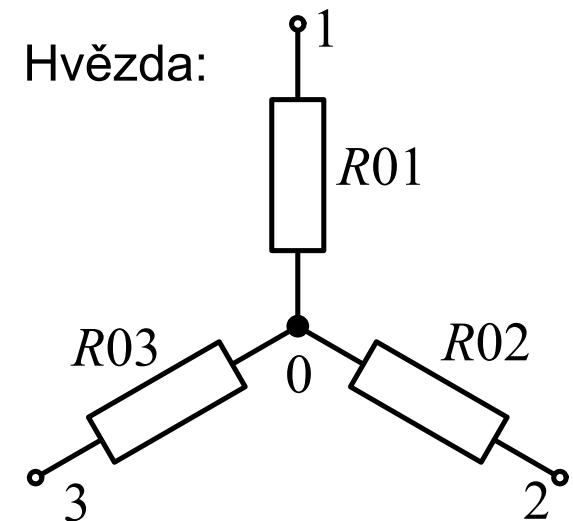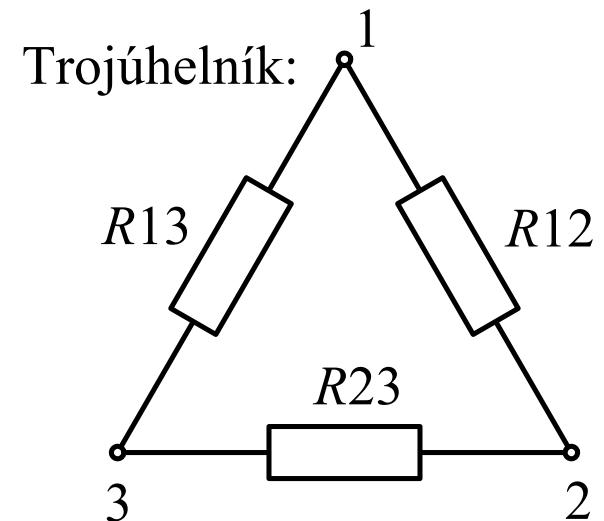- Z pohledu zbytku obvodu lze nahradit část obvodu (hvězdu resp. trojúhelník) jinou částí obvodu (trojúhelníkem resp. hvězdou)




- Obvody popisují 3 rovnice o 6 neznámých:

$$(1) : R_{01} + R_{02} = \frac{R_{12} \cdot (R_{13} + R_{23})}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$(2) : R_{02} + R_{03} = \frac{R_{23} \cdot (R_{12} + R_{13})}{R_{23} + R_{12} + R_{13}}$$

$$(3) : R_{01} + R_{03} = \frac{R_{13} \cdot (R_{12} + R_{23})}{R_{13} + R_{12} + R_{23}}$$

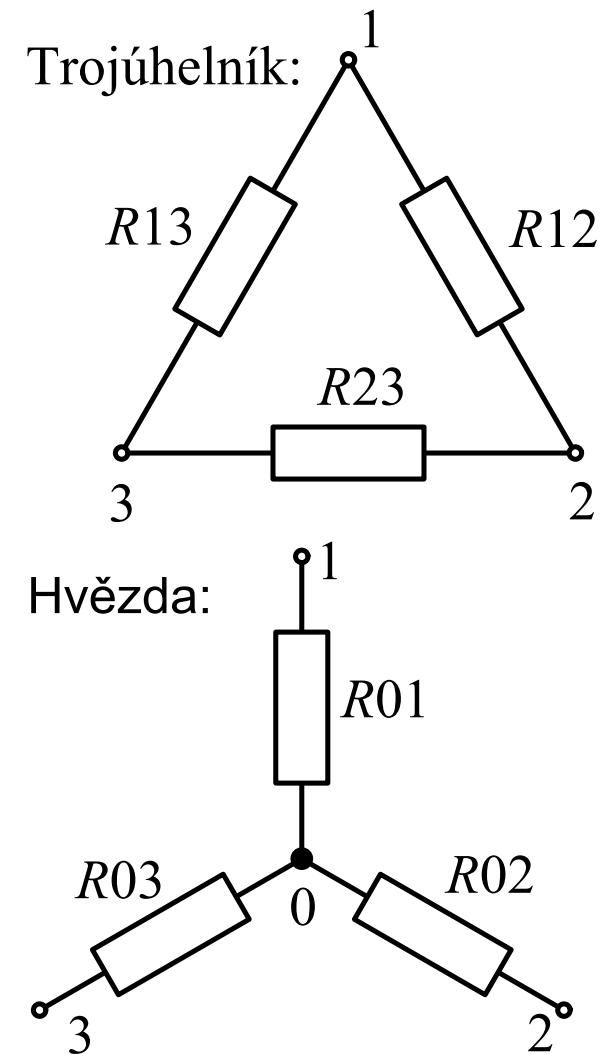- Transfigurace Trojúhelník/Hvězda: Z rovnic vyjádříme hodnoty  $R_{01}$ ,  $R_{02}$  a  $R_{03}$  pomocí hodnot  $R_{12}$ ,  $R_{13}$  a  $R_{23}$ .
- Transfigurace Hvězda/Trojúhelník: Z rovnic vyjádříme hodnoty  $R_{12}$ ,  $R_{13}$  a  $R_{23}$  pomocí hodnot  $R_{01}$ ,  $R_{02}$  a  $R_{03}$ .



- Transfigurace Trojúhelník/Hvězda:

$$R_{01} = \frac{R_{12} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$R_{02} = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$


$$R_{03} = \frac{R_{13} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

- Transfigurace Hvězda/Trojúhelník:

$$R_{12} = R_{01} + R_{02} + \frac{R_{01} \cdot R_{02}}{R_{03}}$$

$$R_{13} = R_{01} + R_{03} + \frac{R_{01} \cdot R_{03}}{R_{02}}$$
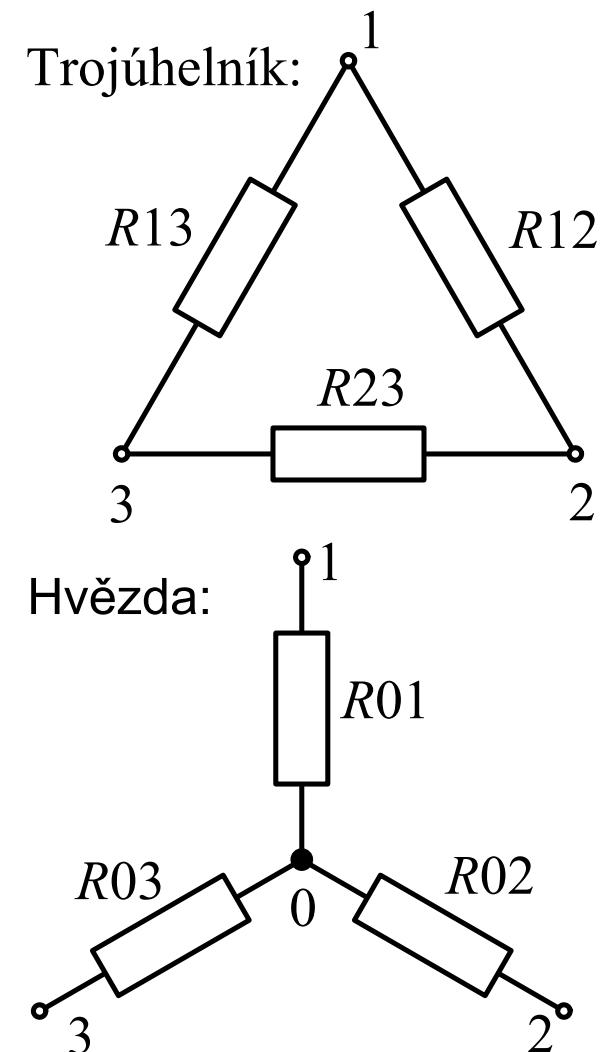
$$R_{23} = R_{02} + R_{03} + \frac{R_{02} \cdot R_{03}}{R_{01}}$$



### 3 Metoda uzlových napětí

- Obecná metoda pro analýzu (lineárních) obvodů.
- Lze použít i pro složité obvody, pouze je vyšší počet rovnic.
- Vychází z 1. Kirchhoffova zákona – součet proudů tekoucích **z jednoho uzlu** musí být roven nule.

## Řešený příklad:

Určete proudy a napětí na všech prvcích obvodu.

Zadáno:

$$I_1 = 0.1 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.2 \text{ A}$$


$$R_1 = 20 \Omega$$

$$R_2 = 40 \Omega$$

$$R_3 = 60 \Omega$$

$$R_4 = 70 \Omega$$


$$R_5 = 10 \Omega$$

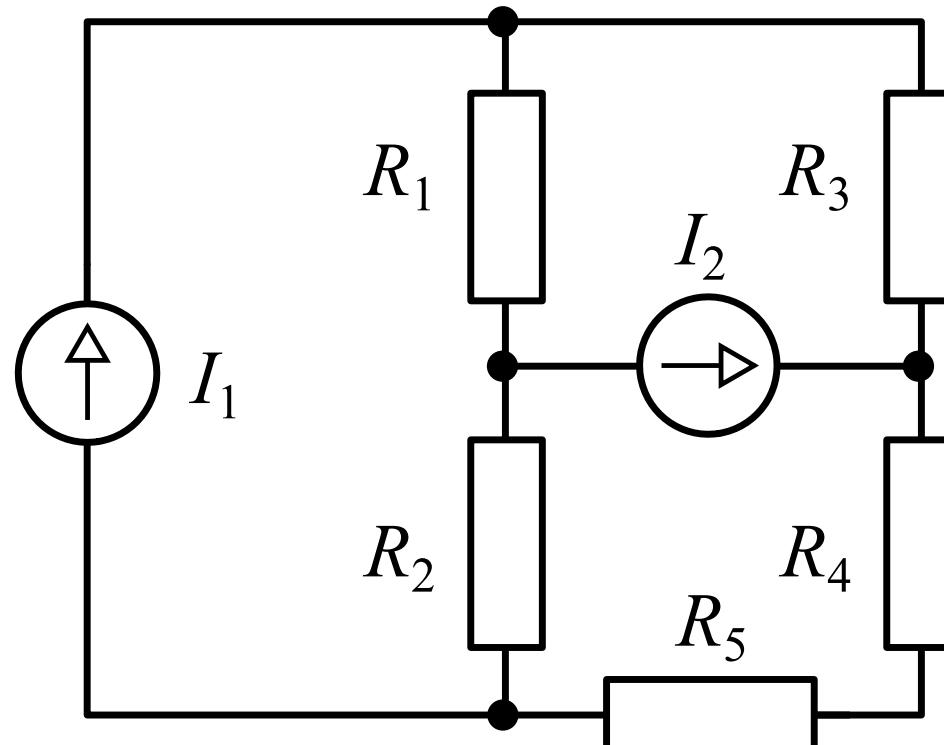

## Metoda uzlových napětí - postup
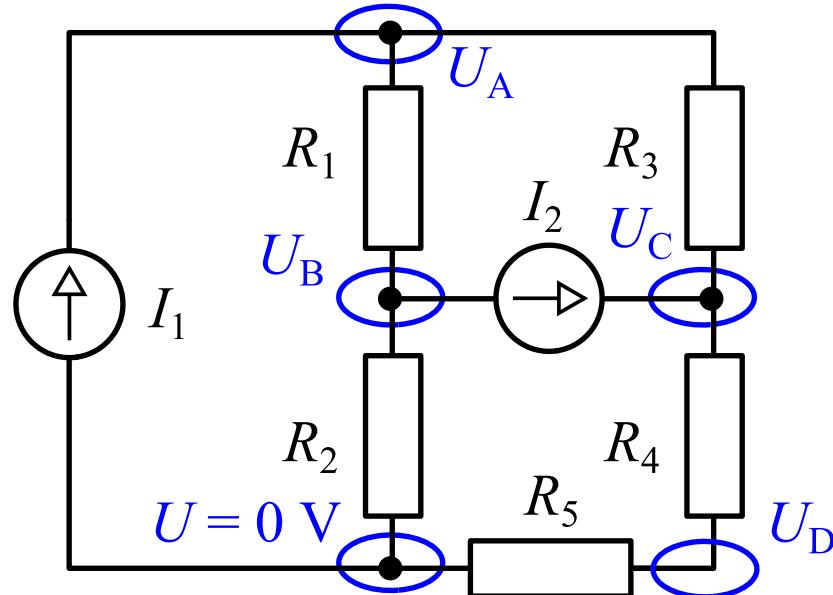
### 1. Označení uzlů

- Jeden z uzlů označíme jako referenční, tam budeme předpokládat nulové napětí (potenciál).
- Ostatní uzly označíme libovolně jako neznámá uzlová napětí.
- *pozor: uzel může existovat i bez rozvětvení obvodu: viz uzel  $U_D$  v řešeném příkladu*



Řešený příklad, označení uzlů:

## 2. Sestavení rovnic:

- Pro všechny uzly kromě referenčního sestavíme (obvodové) rovnice podle 1. Kirchhoffova zákona, přičemž za proudy dosazujeme pomocí (uzlových) napětí, které se vyskytují v daných uzlech. Přitom ještě dbáme na směr proudů/napětí.


Řešený příklad:

$$\text{Rce } U_A: -I_1 + \frac{U_A - U_B}{R_1} + \frac{U_A - U_C}{R_3} = 0$$

$$\text{Rce } U_B: \frac{U_B - U_A}{R_1} + I_2 + \frac{U_B}{R_2} = 0$$

$$\text{Rce } U_C: -I_2 + \frac{U_C - U_A}{R_3} + \frac{U_C - U_D}{R_4} = 0$$
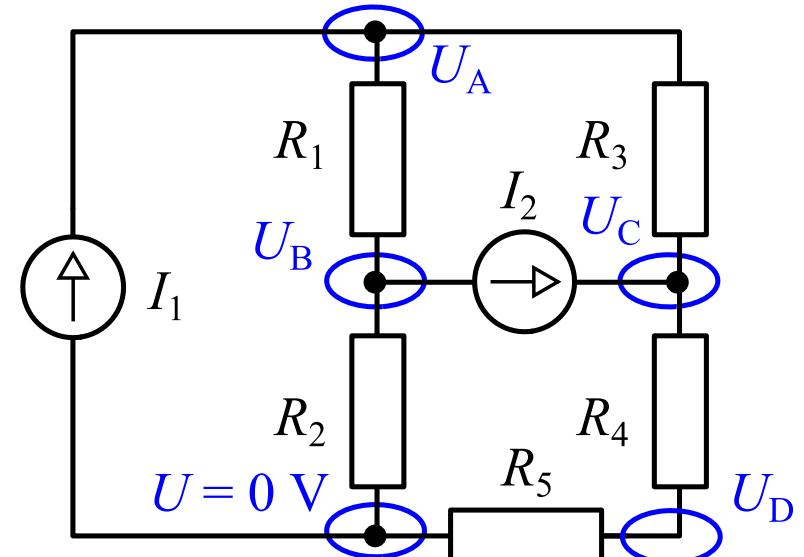
$$\text{Rce } U_D: \frac{U_D - U_C}{R_4} + \frac{U_D}{R_5} = 0$$



### 3. Řešení rovnic:

- Vyřešíme soustavu obvodových rovnic a získáme neznámé - hodnoty uzlových napětí.


Řešený příklad:

$$U_A = 3.4 \text{ V}$$

$$U_B = -0.4 \text{ V}$$

$$U_C = 8.8 \text{ V}$$

$$U_D = 1.1 \text{ V}$$

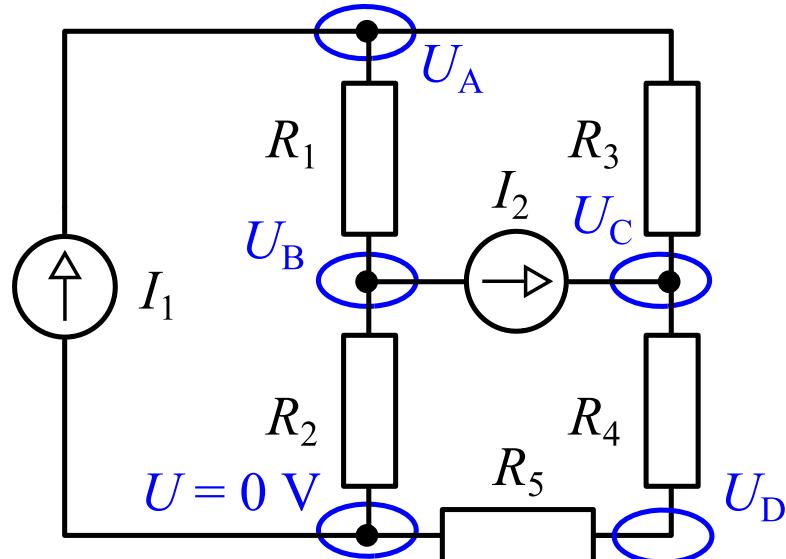

## 4. Dopočtení požadovaných veličin:

- Všechna napětí a proudy v obvodu lze určit pomocí vypočtených uzlových napětí.

Řešený příklad:


$$U_{R1} = U_A - U_B = 3.4 - (-0.4) = 3.8 \text{ V}$$

$$U_{R2} = 0 - U_B = 0 - (-0.4) = 0.4 \text{ V}$$

$$U_{R3} = U_C - U_A = 8.8 - 3.4 = 5.4 \text{ V}$$

$$U_{R4} = U_C - U_D = 8.8 - 1.1 = 7.7 \text{ V}$$
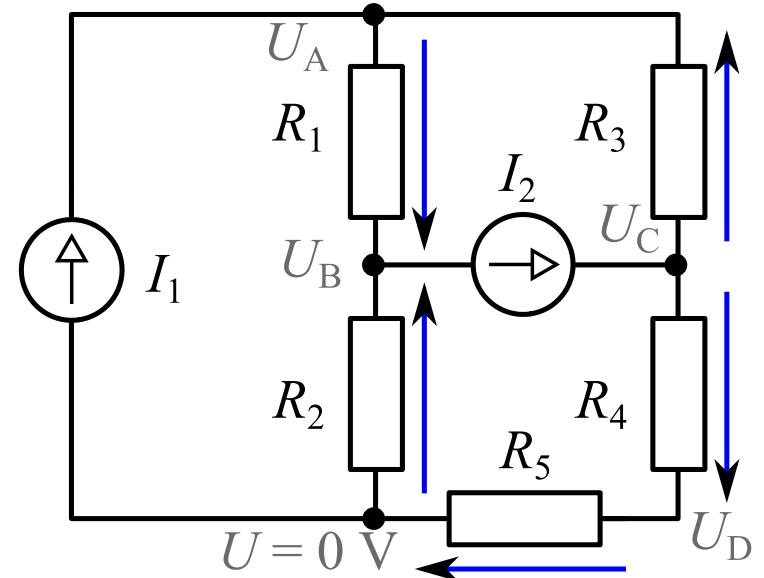
$$U_{R5} = U_D - 0 = 1.1 - 0 = 1.1 \text{ V}$$



$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = 0.19 \text{ A}$$

$$I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2} = 0.01 \text{ A}$$

$$I_{R3} = \frac{U_{R3}}{R_3} = 0.09 \text{ A}$$

$$I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4} = 0.11 \text{ A}$$

$$I_{R5} = \frac{U_{R5}}{R_5} = 0.11 \text{ A}$$

Píšeme rozdíl napětí s kladným výsledkem. To udává polaritu výsledků.

## Zdroje napětí u metody uzlových napětí

- Obvodové rovnice mají jednotky proudu - ampéry.
- Není problém zahrnout do rovnic zdroje proudu.
- Jakým způsobem uvažovat zdroj napětí?
  - Využijeme toho, že zdroj napětí udržuje na svých svorkách napětí. Referenční uzel volíme u zdroje napětí na jeho nižším napětí. Napětí uzlu na druhé straně zdroje napětí je dáno hodnotou napětí zdroje. Je-li napětí známé, je třeba snížit počet rovnic - nepsat pro uzel odpovídající zdroji napětí rovnici, pouze uvažovat příslušné uzlové napětí v ostatních rovnicích.

## Metoda uzlových napětí - rozšířený postup pro obvody se zdrojem napětí

1. Jeden z uzel označíme jako referenční (tam budeme předpokládat  $U = 0$  V). Pokud je v obvodu zdroj napětí, volíme referenční uzel na jeho svorce s nižším napětím.
2. Pro ostatní uzly (pro "nereferenční") sestavíme (obvodové) rovnice podle 1. Kirchhoffova zákona, přičemž za proudy dosazujeme pomocí (uzlových) napětí, které se vyskytují v daných uzlech. Přitom ještě dbáme na směr proudů/napětí. Je-li v obvodu zdroj napětí, nesestavujeme rovnici ani pro uzel odpovídající svorce zdroje napětí.

3. Vyřešíme soustavu obvodových rovnic - získáme neznámé - uzlová napětí.
4. Všechna napětí a proudy v obvodu lze potom určit pomocí vypočtených uzlových napětí

*Pozn.: pro více zdrojů napětí než jeden je nutné použít metodu řezů,  
viz literatura.*

## Řešený příklad:

Určete proudy a napětí na všech prvcích obvodu.

Zadáno:

$$U_1 = 3.4 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.2 \text{ A}$$


$$R_1 = 20 \Omega$$

$$R_2 = 40 \Omega$$

$$R_3 = 60 \Omega$$

$$R_4 = 70 \Omega$$

$$R_5 = 10 \Omega$$

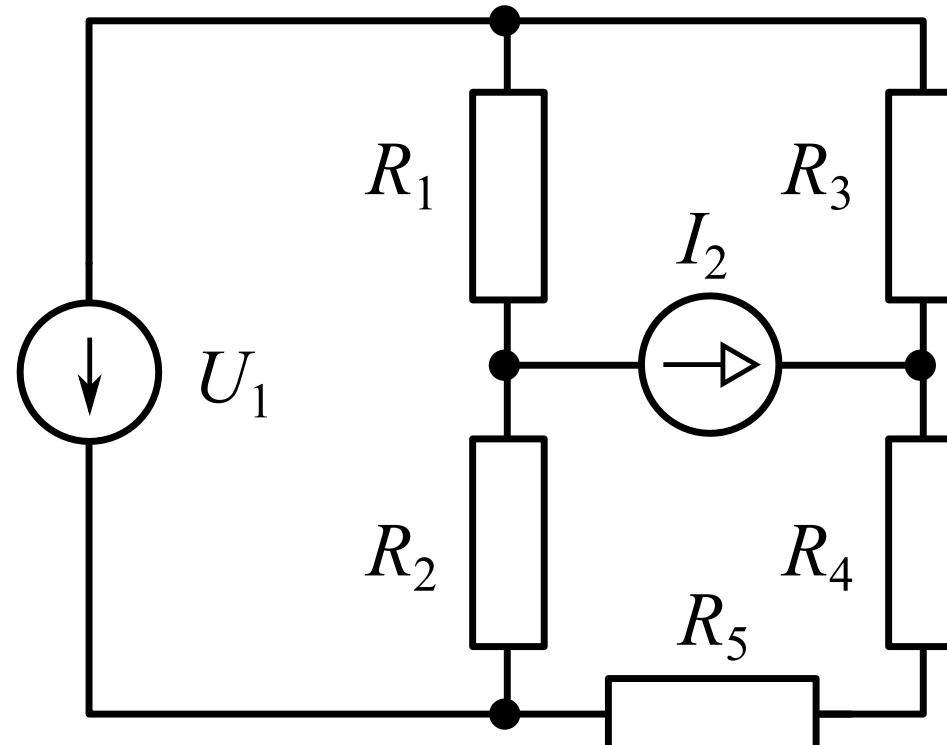

1. Označení uzelů – viz obrázek.
2. Sestavení rovnic (pouze 3 rovnice!):

Rce  $U_B$ :  $\frac{U_B - U_1}{R_1} + I_2 + \frac{U_B}{R_2} = 0$

Rce  $U_C$ :  $-I_2 + \frac{U_C - U_1}{R_3} + \frac{U_C - U_D}{R_4} = 0$


Rce  $U_D$ :  $\frac{U_D - U_C}{R_4} + \frac{U_D}{R_5} = 0$

3. Řešení rovnic:

$$U_B = -0.4 \text{ V}$$

$$U_C = 8.8 \text{ V}$$

$$U_D = 1.1 \text{ V}$$

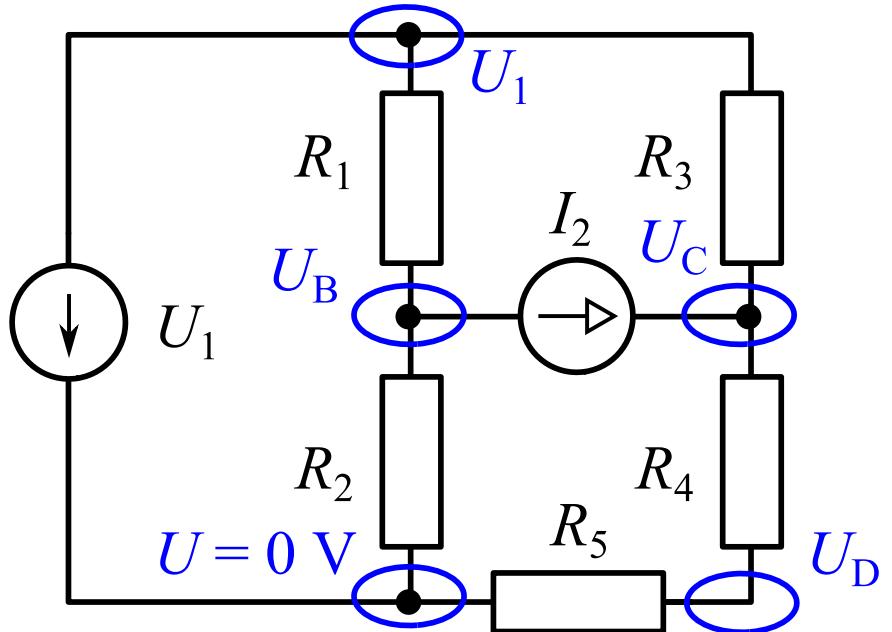

4. Dopočtení požadovaných veličin

$$U_{R1} = U_1 - U_B = 3.4 - (-0.4) = 3.8 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = 0.19 \text{ A}$$

$$U_{R2} = 0 - U_B = 0 - (-0.4) = 0.4 \text{ V}$$

$$I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2} = 0.01 \text{ A}$$

$$U_{R3} = U_C - U_1 = 8.8 - 3.4 = 5.4 \text{ V}$$


$$I_{R3} = \frac{U_{R3}}{R_3} = 0.09 \text{ A}$$

$$U_{R4} = U_C - U_D = 8.8 - 1.1 = 7.7 \text{ V}$$

$$I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4} = 0.11 \text{ A}$$

$$U_{R5} = U_D - 0 = 1.1 - 0 = 1.1 \text{ V}$$
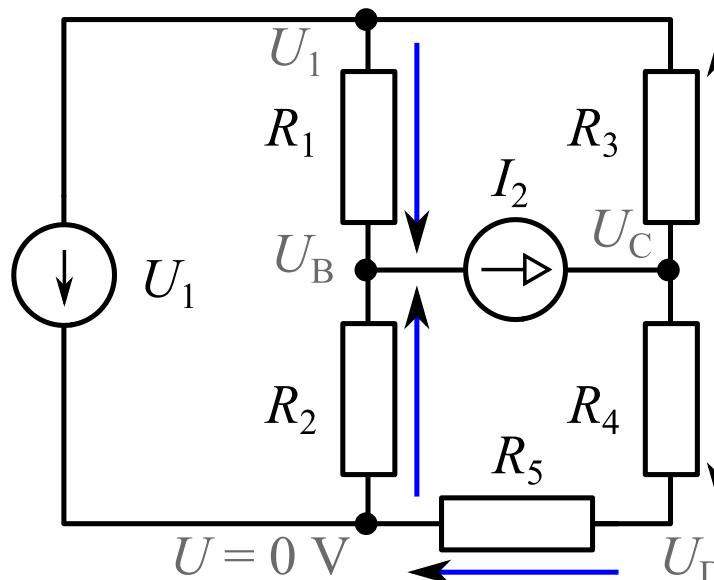
$$I_{R5} = \frac{U_{R5}}{R_5} = 0.11 \text{ A}$$




## Počet rovnic a neznámých u metody uzlových napětí

- Počet rovnic a neznámých musí být shodné číslo
- Metoda uzlových napětí
  - $N_{Rovnice} = N_{Uzly} - 1 - N_{ZdrojeU}$ , kde
    - \*  $N_{Rovnice}$  ... počet nezávislých rovnic
    - \*  $N_{Uzly}$  ... počet uzelů
    - \*  $N_{ZdrojeU}$  ... počet zdrojů napětí

## 4 Výpočetní příklady

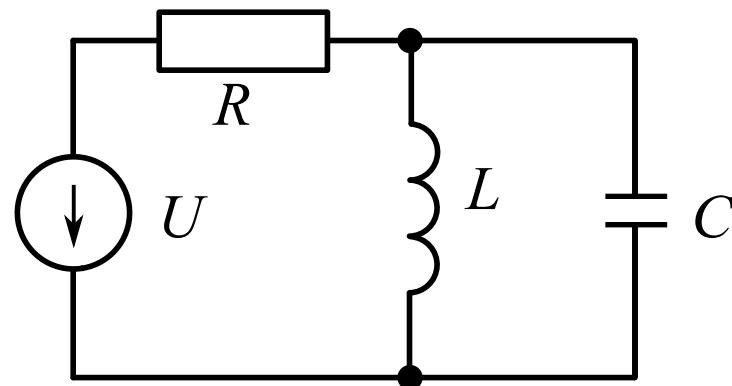
**Příklad 4\_1:** Pro obvod ve stacionárním ustáleném stavu určete napětí a proudy na všech obvodových prvcích.

Zadáno:  $U = 3 \text{ V}$ ,  $R = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 5 \mu\text{H}$ ,  $C = 570 \text{ nF}$ .



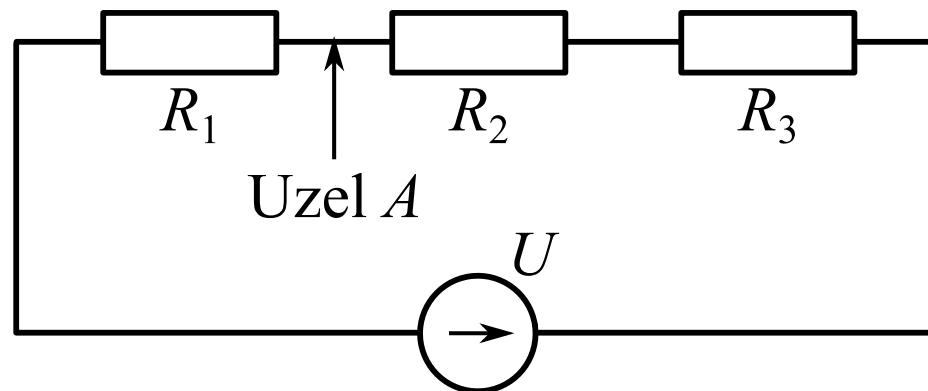
**Příklad 4\_2:** Pro obvod ve stacionárním ustáleném stavu určete napětí na rezistoru  $R_2$  a napětí v uzlu  $A$ .

Zadáno:  $U = 30 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \Omega$ ,  $R_2 = 3 \Omega$ ,  $R_3 = 10 \Omega$ .



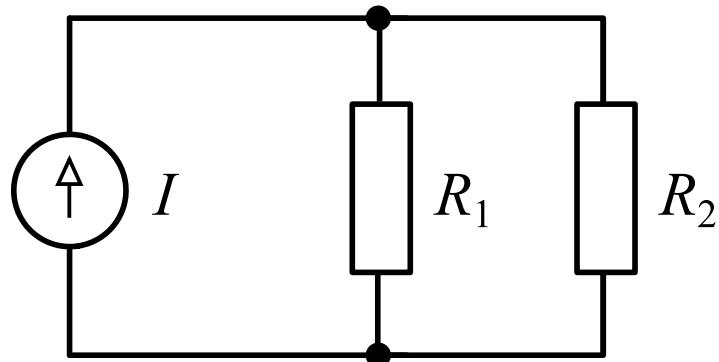
**Příklad 4\_3:** Pro obvod ve stacionárním ustáleném stavu určete napětí na rezistoru  $R_2$  a napětí v uzlu A.

Zadáno:  $I = 5 \text{ mA}$ ,  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ .



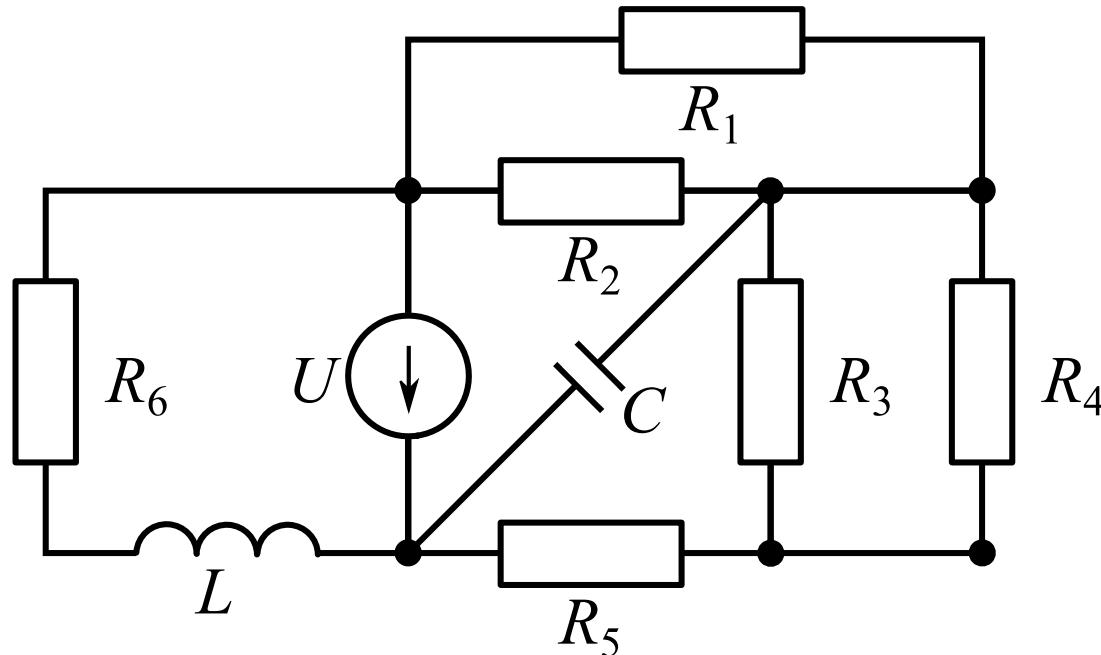
**Příklad 4\_4:** Pro obvod ve stacionárním ustáleném stavu určete proud napětí na rezistoru  $R_4$ .

Zadáno:  $U = 20 \text{ V}$ ,  $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$ ,  $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$ ,  
 $R_5 = 6.4 \text{ k}\Omega$ ,  $R_6 = 17 \text{ k}\Omega$ ,  $L = 3 \mu\text{H}$ ,  $C = 330 \text{ pF}$ .



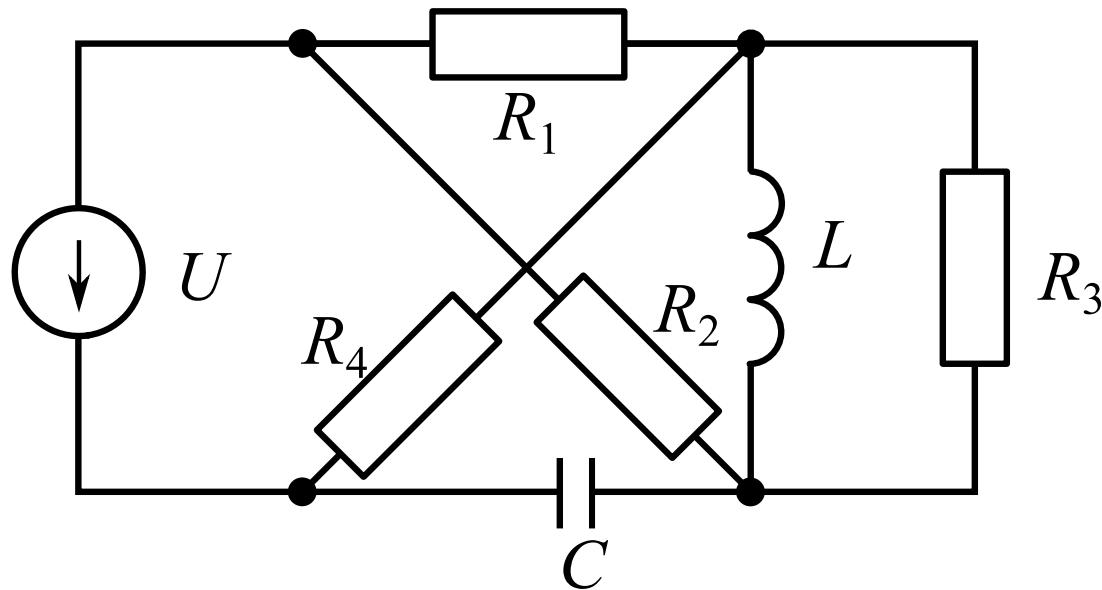
**Příklad 4\_5:** Pro obvod ve stacionárním ustáleném stavu určete proud rezistorem  $R_1$  a napětí na rezistoru  $R_4$ .

Zadáno:  $U = 3 \text{ V}$ ,  $R_1 = 4 \Omega$ ,  $R_2 = 6 \Omega$ ,  $R_3 = 5.7 \Omega$ ,  $R_4 = 7.6 \Omega$ ,  $L = 3 \mu\text{H}$ ,  $C = 330 \text{ pF}$ .



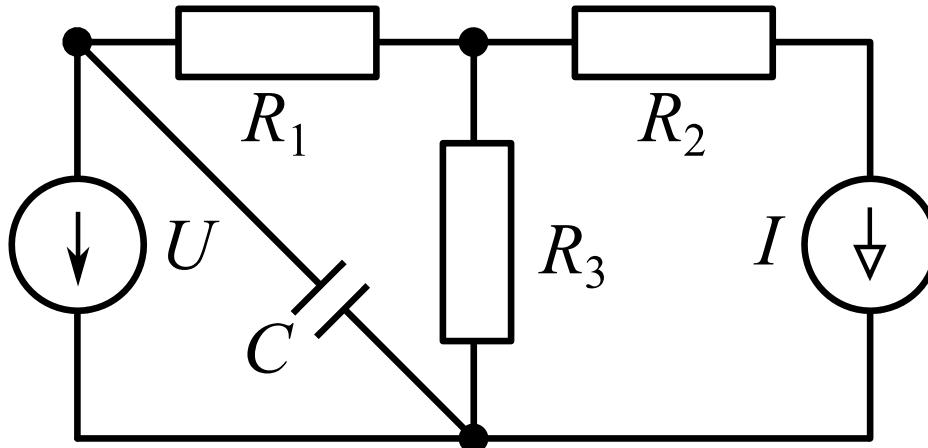**Příklad 4\_6:** Pro obvod ve stacionárním ustáleném stavu určete proud a napětí na rezistoru  $R_3$ .

Zadáno:  $U = 10 \text{ V}$ ,  $I = 100 \text{ mA}$ ,  $R_1 = 40 \Omega$ ,  $R_2 = 50 \Omega$ ,  $R_3 = 60 \Omega$ ,  $C = 6 \mu\text{F}$ .




**Příklad 4\_7:** Pro obvod ve stacionárním ustáleném stavu určete proud a napětí na rezistoru  $R_5$ .

Zadáno:

- a)  $U = 10 \text{ V}$ ,  $R_1 = 1400 \Omega$ ,  
 $R_2 = 400 \Omega$ ,  $R_3 = 1000 \Omega$ ,  
 $R_4 = 414 \Omega$ ,  $R_5 = 100 \Omega$ .

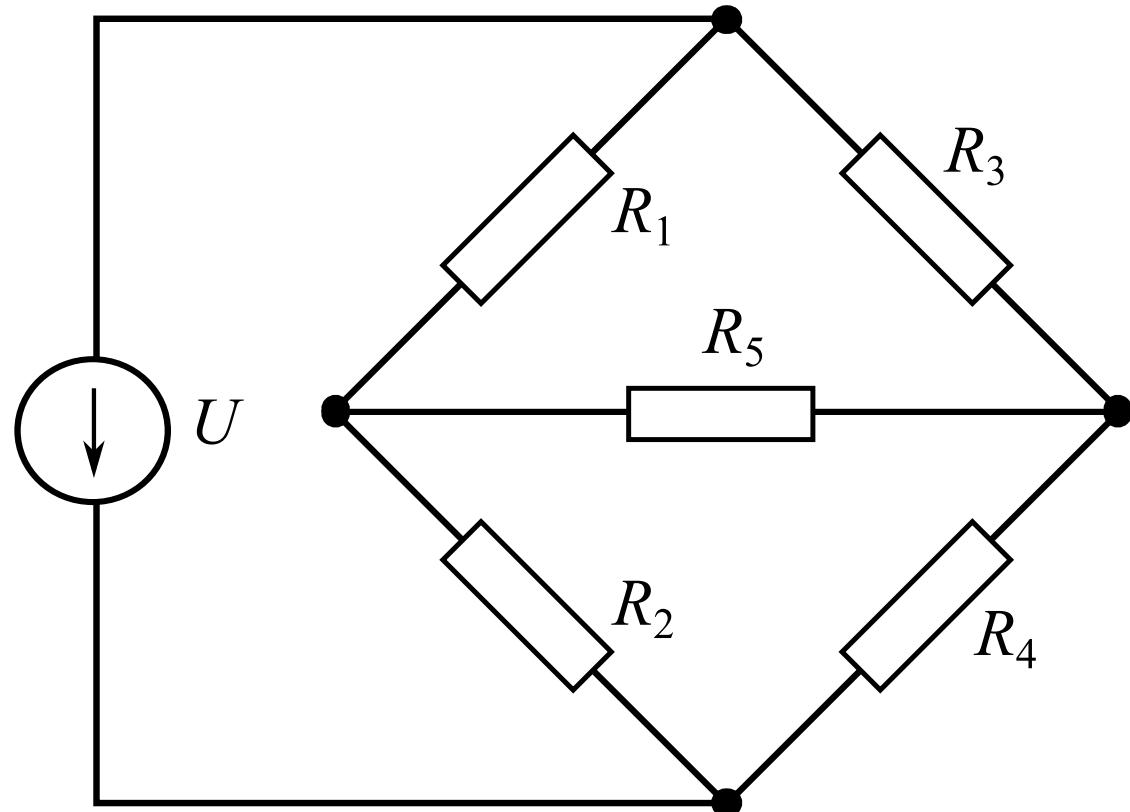- b)  $U = 10 \text{ V}$ ,  $R_1 = 1400 \Omega$ ,  
 $R_2 = 400 \Omega$ ,  $R_3 = 1050 \Omega$ ,  
 $R_4 = 300 \Omega$ ,  $R_5 = 300 \Omega$ .



## 5 Literatura

1. Havlíček V., Pokorný M., Zemánek I.: Elektrické obvody 1, ČVUT 2005
2. Vysoký P., Malý K., Fábera V.: Základy elektrotechniky, Brno 2003
3. Büscher G.: Elektrotechnik in Bildern, Stuttgart 1943 proudů